
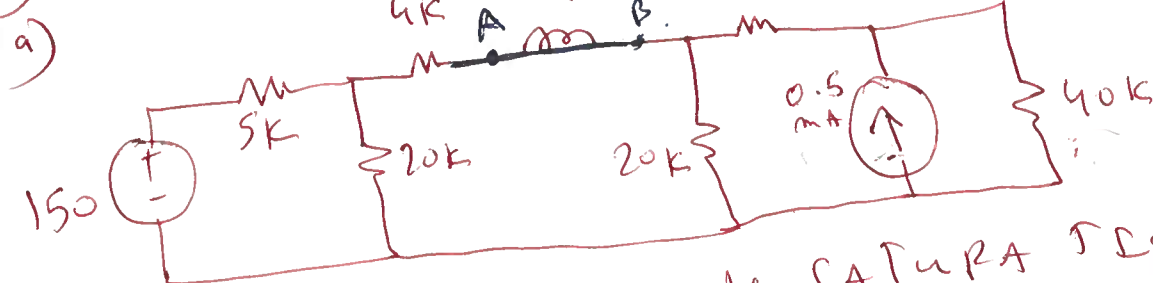


11) $t < 0$

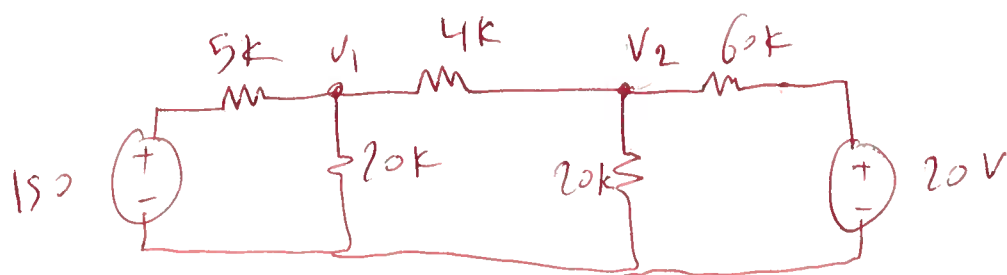

L Act AS S.C. Under SATURATED
 \therefore We CAN REPLACE L WITH a SHORT CIRCUIT
 We CAN use any METHOD to solve for I_{L0}



Apply NODAL ANA.

$$\frac{150 - V_1}{5k} = \frac{V_1}{20k} + \frac{V_1 - V_2}{4k} \quad \text{at } V_1$$

$$\frac{V_1 - V_2}{4k} = \frac{V_2}{20k} + \frac{V_2 - 20}{60k} \quad \text{at } V_2$$

$$\text{at } V_1: 600 - 4V_1 = V_1 + 5V_1 - 5V_2$$

$$\boxed{10V_1 - 5V_2 = 600}$$

$$\text{at } V_2: 15V_1 - 15V_2 = 3V_2 + V_2 - 20$$

$$\boxed{15V_1 - 19V_2 = -20}$$

$$V_1 = \frac{600 + 5V_2}{10} = 60 + 0.5V_2$$

$$15[60 + 0.5V_2] - 19V_2 = -20$$

$$900 + 7.5V_2 - 19V_2 = -20$$


$$11.5V_2 = 920 \Rightarrow V_2 = 80V$$

$$V_1 = 60 + 0.5V_2 = 60 + 40 = 100V$$

$$I_0 = \frac{V_1 - V_2}{4K} = \frac{100 - 80}{4000} = \frac{20}{4000} = 0.005A$$


$$\text{in the circuit } I_{(0)} = -0.005A$$

b) $t \geq 0$

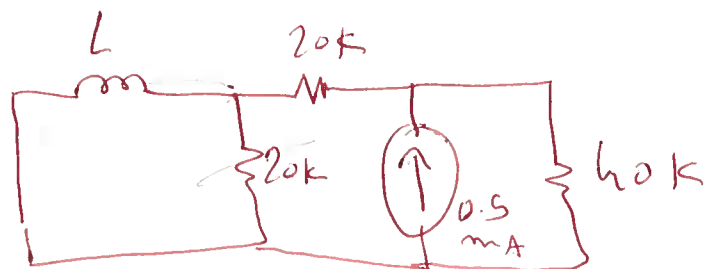

THE INITIAL VALUE HAS L ACT AS S.C.

∴ THE CIRCUIT CAN BE PRESENTED;

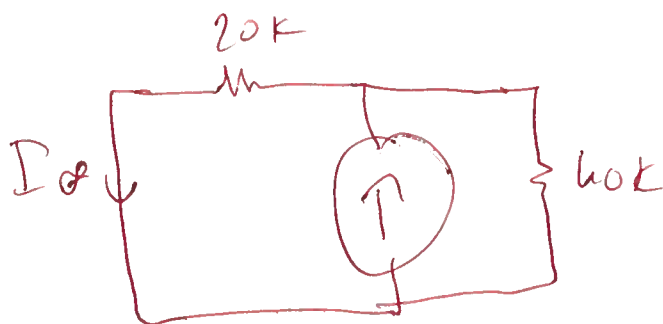

using C.D.R

$$I_{\infty} = \frac{40K \times 0.5mA}{60K} = 0.334mA$$

c) TIME CONSTANT

$$\tau = \frac{L}{R}$$

R is THE R_{TH} ACROSS THE INDUCTOR

$$R_{TH} = \frac{(20k + 40k)20k}{20k + 20k + 40k} = \frac{60k \times 20k}{80k} = 15k$$

$$(20k + 40k) \parallel 20k$$

$$\tau = \frac{75 \times 10^{-3}}{15 \times 10^3} = 5 \times 10^{-6}$$

$$d) i(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i(t) = 0.334mA + [-0.005A - 0.334mA] e^{-\frac{t}{5 \times 10^{-6}}}$$